

Subiectul C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

II.a.	$E_e = 2E, r_e = r$ Rezultat final: $E_e = 4\text{ V}, r_e = 2\Omega$
b.	$R = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$ Rezultat final: $R = 6\Omega$
c.	$I = \frac{E_e}{R + r_e}$ Rezultat final: $I = 0,5\text{ A}$
d.	$S = \frac{\rho \ell}{R_1}$ Rezultat final: $S = 3 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$