

Subiectul C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

III.a.	$U = \frac{P}{I}$ <p>Rezultat final: $U = 120V$</p>
b.	$R_b = \frac{P}{I^2}$ <p>Rezultat final: $R_b = 120\Omega$</p>
c.	$W = UI t$ <p>Rezultat final: $W = 7200J$</p>
d.	$W = (R + R_b) I^2 t$ <p>Rezultat final: $W_t = 446,40kJ$</p>