

Subiectul C.PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

III.a.	$W = U_b \cdot I \cdot t$ $I = \frac{Q}{t_1}$ Rezultat final: $t_1 = 60 \text{ min}$
b.	$U_b = E - I \cdot r$ Rezultat final: $r = 10\Omega$
c.	$R = \frac{U_b}{I}$ $R = \rho \frac{\ell}{S}$ Rezultat final: $\ell = 150 \text{ m}$
d.	Schema electrică a circuitului