

Subiectul C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

II.a.	$I = \frac{E_1 + E_2}{R + r_1 + r_2}$ <p>Rezultat final: $I = 2 \text{ A}$</p>
b.	$Q = I \cdot \Delta t$ <p>Rezultat final: $Q = 120 \text{ C}$</p>
c.	$R = \rho \cdot \ell / s$ <p>Rezultat final: $\ell \cong 30 \text{ m}$</p>
d.	$U_1 = E_1 - I' r_1$ $I' = (E_1 + E_2) / (R' + r_1 + r_2)$ <p>Rezultat final: $R' = 3 \Omega$</p>