

Subiectul C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

III.a.	$R = \frac{U^2}{P}$ <p>Rezultatul final: $R = 10\Omega$</p>
b.	$P_{\max} = U \cdot I_{\max}$ <p>Rezultat final: $P_{\max} = 5500 \text{ W}$</p>
c.	$n = \frac{I_{\max}}{I}$ <p>Rezultat final: $n = 1$</p>
d.	$W = P \cdot t$ <p>Rezultat final: $W = 17,424 \text{ MJ}$</p>