

Subiectul C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

II.a.	$E_{ech} = 2E$ Rezultat final: $E_{ech} = 20 \text{ V}$
b.	$E_{ech} = 2E$ Rezultat final: $E_{ech} = 20 \text{ V}$
c.	$I = \frac{2E}{R + r_e}$ Rezultat final: $I = 2 \text{ A}$
d.	$I_{sc} = \frac{2E}{r_e}$ Rezultat final: $I_{sc} = 10 \text{ A}$